

Prénom :	Date : décembre 2016	Classe :
Nom :	Sciences Physique	Collège

Activité Deux dipôles en série.

Question.

On cherche à connaître les valeurs de courant et de tension pour 2 dipôles en série.

Protocole et schéma

Proposez un protocole (méthode) accompagné par un schéma.

Remarque : ne pas réaliser le circuit avant que le protocole et le schéma accompagnateur aient été vérifiés par le professeur.

Mesures.

Reporter dans le tableau ci dessous le résultat de vos mesures.

	nature	tension	courant
Dipôle 1			
Dipôle 2			

Conclusion

(Réponse à la question, remarques, ...)