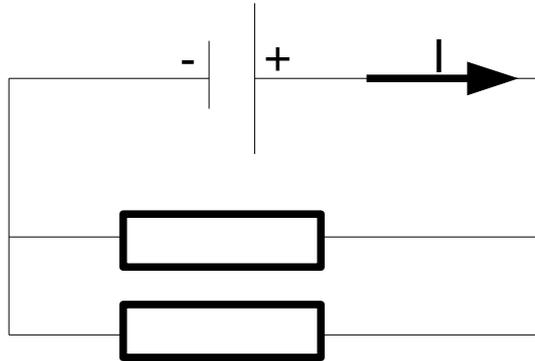


Prénom :	Date :	Classe :
Nom :	Sciences Physique	Collège

Travaux pratiques / Dipôles en série, en parallèle ou dérivation.

Deux dipôles en dérivation.


Réaliser le circuit ci-dessous. Mesurer la tension aux bornes de chaque dipôle.
On commence par compléter le schéma en plaçant les voltmètres.



Résultats :

Deux dipôles en série.

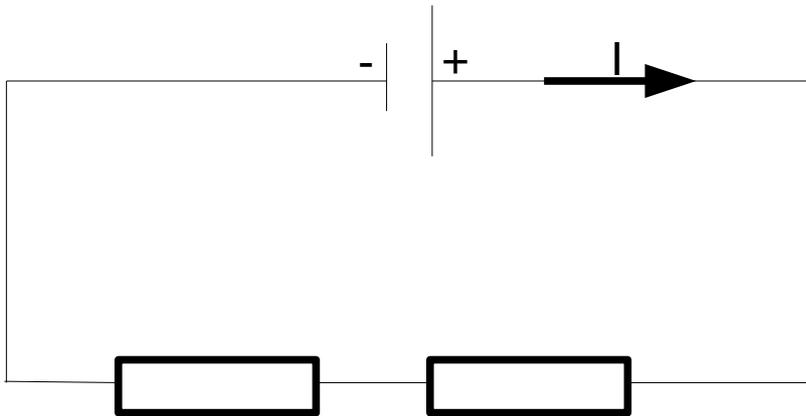Réaliser le circuit ci-dessous. Mesurer la tension aux bornes de chaque dipôle.
On commence par compléter le schéma en plaçant les voltmètres.



Résultats :